

Proiect CIA

Plesa Diana Simona

Vitca Diana Nicoleta

Grupa: 2127

1) Amplificator diferential

Amplificator diferential	Topologie	Amplificator diferential de tip P cu sarcina sursa
	Produs amplificare banda [MHz]	65
	Capacitate de sarcina [pF]	5

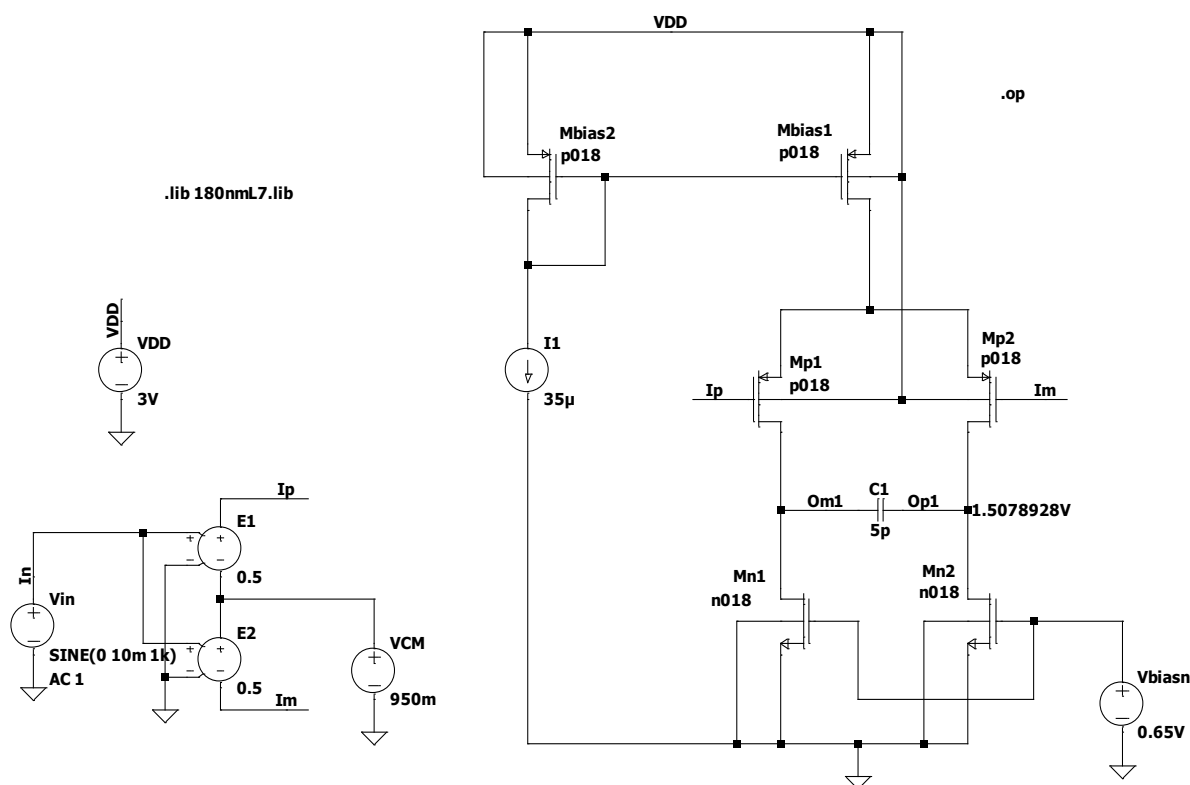


Figura 1. Schema electrica a amplificatorului diferential de tip P cu sarcina sursa

DIMENSIONARE

Amplificateur différentiel

SIMENSIONNARE

$$\begin{cases} GBW = 65 \text{ MHz} \\ C_L = 5 \text{ pF} \end{cases}$$

$$GBW = \frac{G_m}{2\pi C_L} \Rightarrow G_m = GBW \cdot 2\pi \cdot C_L = 130 \cdot 10^6 \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 5 \cdot 10^{-12} = 4088 \mu S$$

$$GBW = [1,5 \dots 2] \cdot GBW_{min}$$

$$GBW = 2 \cdot 65 \text{ MHz} = 130 \text{ MHz}$$

$$g_{m-m1,2} = 2 \cdot G_m = 8,164 \text{ mS}$$

$$V_{DSAT} = 200 \text{ mV}$$

$$g_{m-m1,2} = \frac{2 J_{D-m1,2}}{V_{DSAT-m1,2}} \Rightarrow J_{D-m1,2} = \frac{g_{m-m1,2} \cdot V_{DSAT-m1,2}}{2} = \frac{8,164 \cdot 10^{-3} \cdot 200 \cdot 10^{-3}}{2} = 816 \mu A$$

→ M_{m1}, M_{m2}

$$\frac{J_{D-m1,2}}{J_D} = \frac{(W/L)_{m1,2}}{W/L} \cdot \left(\frac{V_{DSAT-m1,2}}{V_{DSAT}} \right)^2$$

$$\frac{50 \mu}{816 \mu} = \frac{5 \mu / 1 \mu}{W/L} \cdot \left(\frac{240 \text{ mV}}{200 \text{ mV}} \right)^2 \Rightarrow \left(\frac{W}{L} \right)_{m1, m2} = 117,5$$

$$\text{Alegem } L = 1 \mu \Rightarrow W = 117,5 \mu$$

$$A_D = A_S = 0,2 \mu \cdot 117,5 \mu = 23,5 \mu$$

$$P_D = P_S = 2(0,2 \mu + 117,5 \mu) = 235,4 \mu$$

→ M_{p1}, M_{p2}

$$J_{D-p1,2} = J_{D-m1,2} = 816 \mu A$$

$$\frac{50 \mu}{816 \mu} = \frac{15 \mu / 1 \mu}{W/L} \cdot \left(\frac{257 \text{ mV}}{200 \text{ mV}} \right)^2 \Rightarrow \left(\frac{W}{L} \right)_{p1, p2} = 404,2$$

$$\text{Alegem } L = 1 \mu \Rightarrow W = 404,2 \mu$$

$$A_D = A_S = 0,2 \mu \cdot 404,2 \mu = 80,84 \mu$$

$$P_D = P_S = 2(0,2 \mu + 404,2 \mu) = 808,8 \mu$$

→ M_{bias1}

$$I_{D-bias1} = 2 \cdot I_{D-m,2} = 2 \cdot 816 = 1632 \mu$$

$$\frac{50 \mu}{1632 \mu} = \frac{15 \mu / 1 \mu}{W/L} \cdot \left(\frac{254 \text{ nm}}{200 \text{ nm}} \right)^2 \Rightarrow \left(\frac{W}{L} \right)_{bias1} = 808,4$$

Algeem $L = 1 \mu \Rightarrow W = 808,4 \mu$

$$A_D = A_S = 0,2 \mu \cdot 808,4 \mu = 161,6 \mu$$

$$P_D = P_S = 2(0,2 \mu + 808,4 \mu) = 1617,2 \mu$$

→ M_{bias2}

$$I_{unit} = I_A = 35 \mu$$

$$\frac{50 \mu}{35 \mu} = \frac{15 \mu / 1 \mu}{W/L} \cdot \left(\frac{254 \text{ nm}}{200 \text{ nm}} \right)^2 \Rightarrow \left(\frac{W}{L} \right)_{bias2} = 17,3$$

Algeem $L = 1 \mu \Rightarrow W = 17,3 \mu$

$$A_D = A_S = 0,2 \mu \cdot 17,3 \mu = 3,46 \mu$$

$$P_D = P_S = 2(0,2 \mu + 17,3 \mu) = 35 \mu$$

$$V_{biasm} = V_{GSm} = V_{th} + V_{DSAT} = 0,65 \text{ V}$$

$$V_{CM-out} = \frac{V_{DD} + V_{SS}}{2} = \frac{3 \text{ V} + 0 \text{ V}}{2} = 1,5 \text{ V}$$

$$V_{DS-bias1} = 300 \text{ mV}$$

$$V_{CM-in} = V_{GS-p1} + V_{DS-bias1} = V_{DSAT-p1} + \overbrace{V_{th-p1}}^{V_{th0}} + V_{DS-bias1} = 200 \text{ nm} + 450 \text{ nm} + 300 \text{ nm} = 950 \text{ nm}$$

Figura 2. Datele de proiectare ale amplificatorului

SPICE Error Log: C:\Users\Diana\Downloads\Proiect CIA\LTSpice\Amplificator diferential\amplificator_diferential.log

Circuit: * C:\Users\Diana\Downloads\Proiect CIA\LTSpice\Amplificator diferential\amplificator_diferential.asc

Direct Newton iteration for .op point succeeded.

Semiconductor Device Operating Points:

```

--- BSIM3 MOSFETS ---
Name:      mp2      mp1      mbias2      mbias1      mn1
Model:     p018     p018     p018       p018       n018
Id:        -8.25e-04 -8.25e-04 -3.50e-05  -1.65e-03   8.25e-04
Vgs:       -1.25e+00 -1.25e+00 -7.31e-01  -7.31e-01   6.50e-01
Vds:       -6.35e-02 -6.35e-02 -7.31e-01  -8.02e-01   2.13e+00
Vbs:       8.02e-01  8.02e-01  0.00e+00  0.00e+00   0.00e+00
Vth:       -6.44e-01 -6.44e-01 -4.46e-01  -4.46e-01   4.46e-01
Vdsat:     -4.31e-01 -4.31e-01 -2.04e-01  -2.04e-01   1.92e-01
Gm:        1.34e-03  1.34e-03  2.40e-04  1.13e-02   6.48e-03
Gds:       1.20e-02  1.20e-02  4.29e-06  1.99e-04   6.68e-05
Gmb:       3.49e-04  3.49e-04  6.50e-05  3.06e-03   2.08e-03
Cbd:       9.23e-13  9.23e-13  4.15e-14  1.88e-12   1.72e-13
Cbs:       9.39e-13  9.39e-13  5.52e-14  2.55e-12   2.72e-13
Cgsov:     2.20e-13  2.20e-13  9.42e-15  4.40e-13   6.41e-14
Cgdov:     2.20e-13  2.20e-13  9.31e-15  4.32e-13   5.61e-14
Cgbov:     0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00   0.00e+00
dQgdVgb:   3.52e-12  3.52e-12  1.30e-13  6.05e-12   8.62e-13
dQgdVdb:   -1.56e-12 -1.56e-12 -9.36e-15 -4.34e-13  -5.61e-14
dQgdVsb:   -1.96e-12 -1.96e-12 -1.14e-13 -5.34e-12  -7.54e-13
dQddVgb:   -1.72e-12 -1.72e-12 -9.51e-15 -4.40e-13  -5.62e-14
dQddVdb:   4.75e-12  4.75e-12  5.09e-14  2.31e-12   2.28e-13
dQddVsb:   -1.80e-12 -1.80e-12  1.29e-16  5.06e-15   1.12e-16
dQbdVgb:   -1.92e-14 -1.92e-14 -2.23e-14 -1.04e-12  -1.25e-13
dQbdVdb:   -2.00e-12 -2.00e-12 -4.15e-14 -1.88e-12  -1.72e-13
dQbdVsb:   -5.05e-13 -5.05e-13 -6.49e-14 -3.01e-12  -3.88e-13

```

SPICE Error Log: C:\Users\Diana\Downloads\Proiect CIA\LTSpice\Amplificator diferential\amplificator_diferential.log

```

dQddVgb:   3.52e-12  3.52e-12  1.30e-13  6.05e-12   8.62e-13
dQddVdb:   4.75e-12  4.75e-12  5.09e-14  2.31e-12   2.28e-13
dQddVsb:   -1.80e-12 -1.80e-12  1.29e-16  5.06e-15   1.12e-16
dQbdVgb:   -1.92e-14 -1.92e-14 -2.23e-14 -1.04e-12  -1.25e-13
dQbdVdb:   -2.00e-12 -2.00e-12 -4.15e-14 -1.88e-12  -1.72e-13
dQbdVsb:   -5.05e-13 -5.05e-13 -6.49e-14 -3.01e-12  -3.88e-13

```

Name: mn2
Model: n018
Id: 8.25e-04
Vgs: 6.50e-01
Vds: 2.13e+00
Vbs: 0.00e+00
Vth: 4.46e-01
Vdsat: 1.92e-01
Gm: 6.48e-03
Gds: 6.68e-05
Gmb: 2.08e-03
Cbd: 1.72e-13
Cbs: 2.72e-13
Cgsov: 6.41e-14
Cgdov: 5.61e-14
Cgbov: 0.00e+00
dQgdVgb: 8.62e-13
dQgdVdb: -5.61e-14
dQgdVsb: -7.54e-13
dQddVgb: -5.62e-14
dQddVdb: 2.28e-13
dQddVsb: 1.12e-16
dQbdVgb: -1.25e-13
dQbdVdb: -1.72e-13
dQbdVsb: -3.88e-13

Date: Mon May 09 14:32:55 2022
Total elapsed time: 0.032 seconds.

Figura 3. Fisierul de iesire rezultat dupa dimensionarea amplificatorului diferential de tip P cu sarcina sursa

AJUSTARE

$V_{biasn} \rightarrow$ ajustat la 0.66V

$(W/L)_{n1,2} \rightarrow$ ajustat la 113.3/1

$$\Rightarrow AD = AS = 0.2u * 113.3u = 22.66p$$

$$\Rightarrow PD = PS = 2 * (0.2u + 113.3u) = 227u$$

$(W/L)_{p1,2} \rightarrow$ ajustat la 490/1

$$\Rightarrow AD = AS = 98p$$

$$\Rightarrow PD = PS = 980.4u$$

$(W/L)_{bias1} \rightarrow$ ajustat la 780/1

$$\Rightarrow AD = PS = 156p$$

$$\Rightarrow PD = PS = 1560.4u$$

Tranzistor	W/L	ID [uA]	Vdsat [mV]	Vds [mV]	Vth [mV]	Vgs [mV]	Gm [uS]	Gds [uS]
Mn1	113.3/1	816	199	1.5V	446	660	6.21m	68,5
Mn2	113.3/1	816	199	1.5V	446	660	6.21m	68,5
Mp1	490/1	816	206	492	686	924	6.05m	102
Mp2	490/1	816	206	492	492	924	6.05m	102
Mbias1	780/1	1630	204	1.01V	446	731	11.1m	191
Mbias2	17.3/1	35	204	731	446	731	240	4,29

Tabel 1. Valorile de punct static pentru amplificatorul diferential
dupa ajustare

2) Sursa de curent

Sursa de curent	Topologie	Sursa de curent cascodea cu rezistenta de iesire marita cu tranzistoare NMOS
	Curent de iesire [uA]	35

	Tensiunea de iesire minima [mV]	400
--	------------------------------------	-----

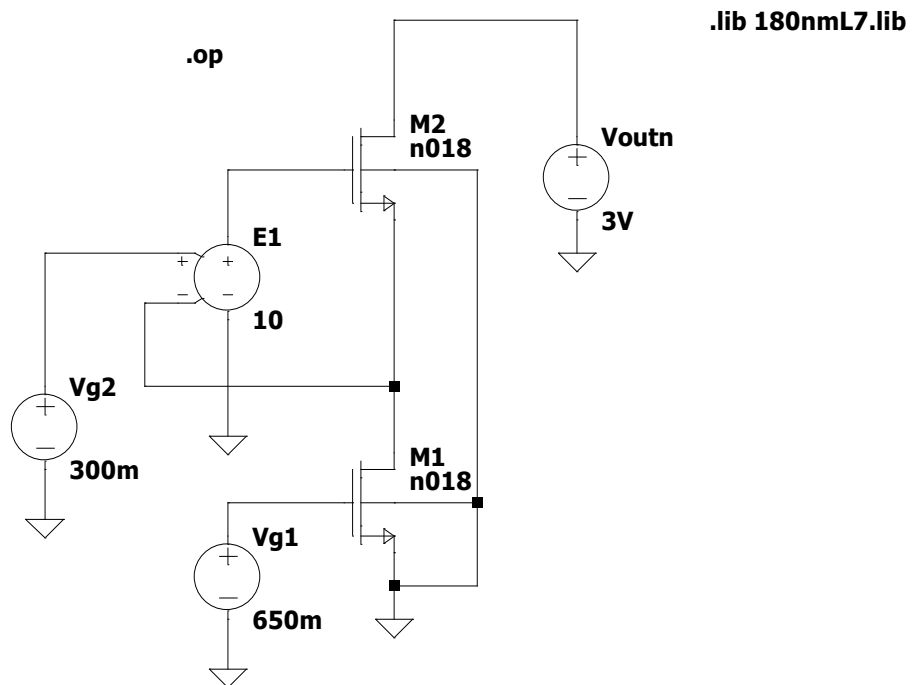


Figura 1 Schema electrica a sursei de curent cascode cu rezistenta de iesire marita cu tranzistoare NMOS

DIMENSIONARE

Sursa de curent

PROIECTARE

$$\begin{cases} I_{out} = 35 \mu A \\ V_{out_{min}} = 400 mV \end{cases}$$

$$\frac{I_{Dref}}{I_D} = \frac{(W/L)_{ref}}{(W/L)} \cdot \left(\frac{V_{DSAT_{ref}}}{V_{DSAT}} \right)^2$$

$$I_{out} = I_{D1} = I_{D2} = I = 35 \mu A$$

$$A_{legem} \quad V_{DSAT1} = 200 mV \quad V_{DSAT2} = 200 mV \quad 200 \cdot 1,5 = 300 mV \quad (V_{DS})$$

$$V_{out} = V_{DS2} + V_{DS1} \geq 400 mV \Rightarrow \begin{cases} V_{DS1} > V_{DS2} \\ V_{DS1} = V_{DS2} \quad \checkmark \\ V_{DS1} < V_{DS2} \end{cases}$$

$$\rightarrow V_{DS} \geq V_{DSAT}$$

$$A_{legem} \quad \begin{cases} V_{DS1} = 200 mV \\ V_{DS2} = 200 mV \end{cases}$$

$$I_g = \frac{\mu_{cex}}{2} \cdot \frac{W}{L} \cdot (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$\frac{50 \mu}{35 \mu} = \frac{5 \mu / 1 \mu}{(W/L)_{1,2}} \cdot \left(\frac{240 m}{200 m} \right)^2 \Rightarrow \left(\frac{W}{L} \right)_{1,2} = 5,04$$

$$A_{legem} \quad L = 1 \mu \Rightarrow W = 5,04 \mu$$

$$A_B = A_S = 0,2 \mu \cdot 5,04 \mu = 1,008 \mu$$

$$P_D = P_S = 2(0,2 \mu + 5,04 \mu) = 10,48 \mu$$

$$V_{G1} = V_{GS1} = V_{DSAT1} + V_{th1} = 200 m + 450 m = 650 mV$$

V_{th0}

$$V_{G2} = V_{DS1} \cdot 1,5 = 300 mV$$

Figura 1. Datele de proiectare ale sursei

```

SPICE Error Log: C:\Users\Diana\Downloads\Proiect CIA\LTSpice\Sursa de curent\Sursa_de_curent.log
Circuit: * C:\Users\Diana\Downloads\Proiect CIA\LTSpice\Sursa de curent\Sursa_de_curent.asc

Direct Newton iteration for .op point succeeded.
Semiconductor Device Operating Points:
--- BSIM3 MOSFETS ---
Name:      m1      m2
Model:     n018    n018
Id:        3.15e-05 3.15e-05
Vgs:       6.50e-01 8.56e-01
Vds:       7.86e-01 2.21e+00
Vbs:       0.00e+00 -7.86e-01
Vth:       4.46e-01 6.49e-01
Vdsat:     1.92e-01 2.00e-01
Gm:        2.53e-04 2.44e-04
Gds:       2.90e-06 2.35e-06
Gmb:       8.08e-05 6.17e-05
Cbd:       9.43e-15 6.90e-15
Cbs:       1.20e-14 9.43e-15
Cgssov:    2.75e-15 2.75e-15
Cgdov:     2.68e-15 2.42e-15
Cgbov:     0.00e+00 0.00e+00
dQgdVgb:   3.73e-14 3.65e-14
dQgdVdb:   -2.69e-15 -2.42e-15
dQgdVsb:   -3.24e-14 -3.25e-14
dQddVgb:   -2.73e-15 -2.43e-15
dQddVdb:   1.21e-14 9.32e-15
dQddVsb:   3.83e-17 4.18e-18
dQbdVgb:   -5.35e-15 -4.94e-15
dQbdVdb:   -9.43e-15 -6.90e-15
dQbdVsb:   -1.69e-14 -1.21e-14

Date: Wed Apr 27 17:01:37 2022
Total elapsed time: 0.029 seconds.

```

Figura 2. Fisierul de iesire rezultat dupa dimensionarea sursei de curent cascode cu rezistenta de iesire marita cu tranzistoare NMOS

AJUSTARE

V_{g1} -> ajustat la 675mV

V_{g2} -> ajustat la 300mV

W/L -> ajustat la 5.07u/1u

$$\Rightarrow AD = AS = 0.2u * 5.07u = 1.014p$$

$$\Rightarrow PD = PS = 2(0.2u + 5.07u) = 10.54u$$

Tranzistor	W/L	ID	Vdsat	Vds	Vth	Vgs	Gm	Gds
------------	-----	----	-------	-----	-----	-----	----	-----

		[uA]	[mV]	[mV]	[mV]	[mV]	[uS]	[uS]
M1	5.07/1	35	210	209	446	675	239	3,44
M2	5.07/1	35	191	2,79V	506	706	277	2,66

Tabel 1. Valorile de punct static pentru sursa de curent dupa ajustare

$$R_{out} = g_{m2} \cdot g_{ms1} \cdot g_{ms2} = 247 \cdot 10^{-8} \cdot 290 \cdot 10^{-3} \cdot 375 \cdot 10^{-3} = 30 \text{ Meg}$$

$$g_{ms1} = \frac{1}{3.44 \mu} = 290 \cdot 10^3$$

$$g_{ms2} = \frac{1}{3.66 \mu} = 375 \cdot 10^3$$

Figura 3. Calculul rezistentei de iesire Rout

ANALIZA

.dc

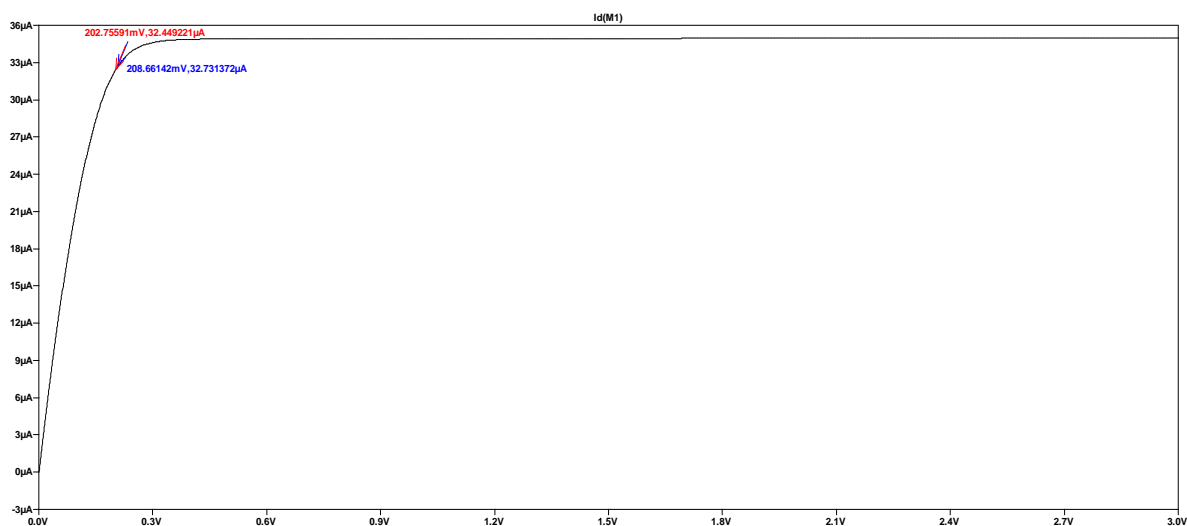



Figura 4. Caracteristica de iesire

$$\left. \begin{array}{l} R_{out} = 1/\text{panta} \\ \text{panta} \approx 4e-005 \end{array} \right\} \Rightarrow R_{out} \approx 25 \text{ M}\Omega$$

Parametru	Calculat	Masurat
Rout [MΩ]	30Meg	25Meg

Tabel 2. Valoarea calculata si masurata a rezistentei de iesire

3) Oglinzi de curent Wilson

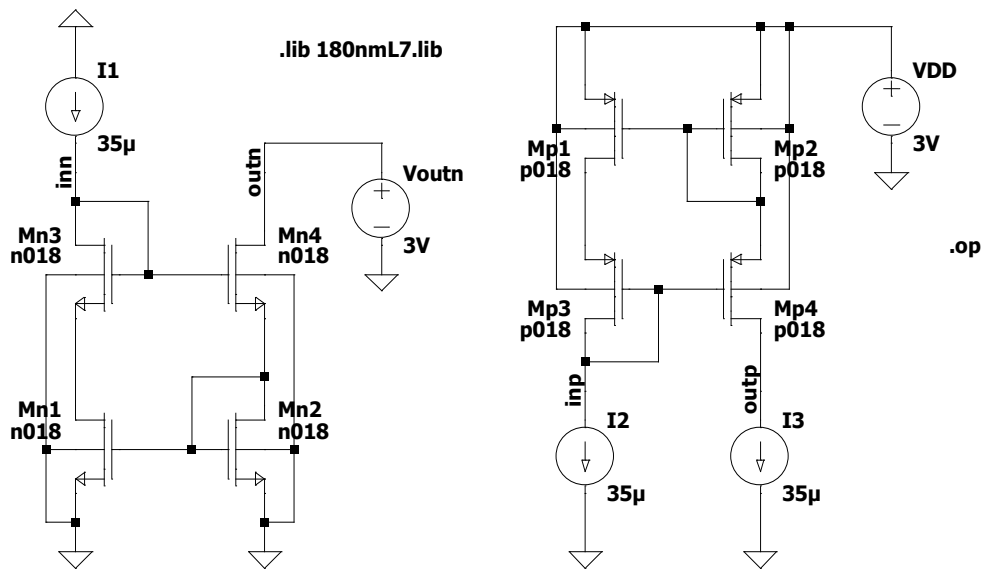

DIMENSIONARE

Oglinda de curent Wilson

PMOS

Se da:

$$i = 35 \mu A$$

$$V_{DSat} = 200 mV$$

$$V_{DS} = 200 mV$$

Dimensionare

$$\frac{35 \mu}{50 \mu} = \frac{15 \mu / 1 \mu}{W/L} \cdot \left(\frac{257 m}{200 m} \right)^2 \Rightarrow \frac{W}{L} = 35,38 \mu$$

$$\text{alegem } L = 1 \mu \Rightarrow W = 35,38 \mu$$

$$A_D = A_S = 0,2 \mu \cdot 35,38 \mu = 7,076 \mu$$

$$P_D = P_S = 2(0,2 \mu + 35,38 \mu) = 71,16 \mu$$

NMOS

Dimensionare

$$\frac{35 \mu}{50 \mu} = \frac{5 \mu / 1 \mu}{W/L} \cdot \left(\frac{240 m}{200 m} \right)^2 \Rightarrow \frac{W}{L} = 5,04 \mu$$

$$\text{alegem } L = 1 \mu \Rightarrow W = 5,04 \mu$$

$$A_D = A_S = 0,2 \mu \cdot 5,04 \mu = 1,008 \mu$$

$$P_D = P_S = 2(0,2 \mu + 5,04 \mu) = 10,48 \mu$$

Figura 1. Datele de proiectare ale oglinzilor Wilson


```

SPICE Error Log: C:\Users\Diana\Downloads\Proiect CIA\LTSpice\og Linda wilson\og Linda wilson\ogl-wilson-MOS.log
Circuit: * C:\Users\Diana\Downloads\Proiect CIA\LTSpice\og Linda wilson\og Linda wilson\ogl-wilson-MOS.asc

Direct Newton iteration for .op point succeeded.
Semiconductor Device Operating Points:
--- BSIM3 MOSFETS ---
Name:      mn1      mn2      mn3      mn4      mp3
Model:     n018     n018     n018     n018     p018
Id:        3.50e-05  3.50e-05  3.50e-05  3.50e-05  -3.50e-05
Vgs:       6.65e-01  6.65e-01  8.50e-01  8.38e-01  -8.02e-01
Vds:       6.53e-01  6.65e-01  8.50e-01  2.33e+00  -8.02e-01
Vbs:       0.00e+00  0.00e+00  -6.53e-01  -6.65e-01  6.47e-01
Vth:       4.46e-01  4.46e-01  6.19e-01  6.22e-01  -6.10e-01
Vdsat:     2.03e-01  2.03e-01  2.18e-01  2.06e-01  -1.56e-01
Gm:        2.65e-04  2.66e-04  2.51e-04  2.60e-04  3.59e-04
Gds:       3.22e-06  3.21e-06  2.87e-06  2.59e-06  4.32e-06
Gmb:       8.48e-05  8.49e-05  6.55e-05  6.80e-05  7.91e-05
Cbd:       9.72e-15  9.69e-15  8.25e-15  6.90e-15  7.09e-14
Cbs:       1.20e-14  1.20e-14  9.72e-15  9.69e-15  8.65e-14
Cgsbv:     2.75e-15  2.75e-15  2.75e-15  2.75e-15  1.93e-14
Cgdov:     2.72e-15  2.72e-15  2.72e-15  2.41e-15  1.90e-14
Cgbv:      0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
dQgdVgb:   3.73e-14  3.73e-14  3.69e-14  3.66e-14  2.60e-13
dQgdVdb:   -2.74e-15  -2.73e-15  -2.73e-15  -2.41e-15  -1.91e-14
dQgdVsb:   -3.24e-14  -3.24e-14  -3.25e-14  -3.25e-14  -2.30e-13
dQddVgb:   -2.80e-15  -2.79e-15  -2.76e-15  -2.41e-15  -1.93e-14
dQddVdb:   1.25e-14  1.25e-14  1.10e-14  9.30e-15  9.01e-14
dQddVsb:   5.75e-17  5.53e-17  3.14e-17  3.79e-18  2.10e-16
dQbdVgb:   -5.33e-15  -5.33e-15  -4.96e-15  -4.97e-15  -4.15e-14
dQbdVdb:   -9.73e-15  -9.70e-15  -8.26e-15  -6.90e-15  -7.10e-14
dQbdVsb:   -1.69e-14  -1.69e-14  -1.27e-14  -1.26e-14  -9.68e-14

Name:      mp4      mp1      mp2

```

```

SPICE Error Log: C:\Users\Diana\Downloads\Proiect CIA\LTSpice\og Linda wilson\og Linda wilson\ogl-wilson-MOS.log

Name:      mp4      mp1      mp2
Model:     p018     p018     p018
Id:        -3.50e-05  -3.50e-05  -3.50e-05
Vgs:       -8.02e-01  -6.47e-01  -6.47e-01
Vds:       -8.02e-01  -6.47e-01  -6.47e-01
Vbs:       6.47e-01  0.00e+00  0.00e+00
Vth:       -6.10e-01  -4.46e-01  -4.46e-01
Vdsat:     -1.56e-01  -1.48e-01  -1.48e-01
Gm:        3.59e-04  3.59e-04  3.59e-04
Gds:       4.32e-06  4.66e-06  4.66e-06
Gmb:       7.91e-05  9.73e-05  9.73e-05
Cbd:       7.09e-14  8.65e-14  8.65e-14
Cbs:       8.65e-14  1.12e-13  1.12e-13
Cgsbv:     1.93e-14  1.93e-14  1.93e-14
Cgdov:     1.90e-14  1.90e-14  1.90e-14
Cgbv:      0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
dQgdVgb:   2.60e-13  2.65e-13  2.65e-13
dQgdVdb:   -1.91e-14  -1.91e-14  -1.91e-14
dQgdVsb:   -2.30e-13  -2.32e-13  -2.32e-13
dQddVgb:   -1.93e-14  -1.95e-14  -1.95e-14
dQddVdb:   9.01e-14  1.06e-13  1.06e-13
dQddVsb:   2.10e-16  3.32e-16  3.32e-16
dQbdVgb:   -4.15e-14  -4.58e-14  -4.58e-14
dQbdVdb:   -7.10e-14  -8.65e-14  -8.65e-14
dQbdVsb:   -9.68e-14  -1.33e-13  -1.33e-13

Date: Tue May 10 12:32:33 2022
Total elapsed time: 0.036 seconds.

```

Figura 2. Fisierul de iesire rezultat dupa dimensionarea oglinzilor de curent Wilson

AJUSTARE

4) Circuitul final

Tranzistor	W/L	ID [uA]	Vdsat [mV]	Vds [mV]	Vth [mV]	Vgs [mV]	Gm [uS]	Gds [uS]
M1	5.07/1	34.9	203	1.21V	506	721	265	2.95
M2	5.07/1	34.9	210	207	446	675	238	35.4

Tranzistor	W/L	ID [uA]	Vdsat [mV]	Vds [mV]	Vth [mV]	Vgs [mV]	Gm [uS]	Gds [uS]
Mn1	113.3/1	816	199	1.5V	446	660	6.21m	68,5
Mn2	113.3/1	816	199	1.5V	446	660	6.21m	68,5
Mp1	21.5/1	816	866	492	686	924	6.05m	102
Mp2	21.5/1	816	866	492	492	924	6.05m	102
Mbias1	780/1	1630	977	1.01V	446	731	11.1m	191
Mbias2	17.3/1	84.2	977	731	446	731	240	4,29